

# **ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - CURS 0x04**

**CIRCUITE COMBINAȚIONALE ȘI  
SECVENȚIALE**

Cristian Rusu

# DATA TRECUTĂ

- **abstractizarea digitală**
- **circuite digitale**
- **circuite combinaționale**
- **am văzut un singur exemplu de circuit pe bază de tranzistor**
- **discuție binary vs hex**

# CUPRINS

- **simplificări logice**
- **circuit de adunare**
- **exemple de circuite combinaționale și secvențiale**
- **referințe bibliografice**

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- tabel de adevăr

A	B	C	X
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

- $X = ?$

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- tabel de adevăr

A	B	C	X
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

- $$X = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$
$$=$$

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- tabel de adevăr

A	B	C	X
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

- $$X = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$
$$= A\bar{C} (\bar{B} + B) + (\bar{A} + A)BC$$
$$=$$

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- tabel de adevăr

A	B	C	X
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

- $$X = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$
$$= A\bar{C} (\bar{B} + B) + (\bar{A} + A)BC$$
$$= A\bar{C} + BC$$

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- tabel de adevăr alternativ: reducerea cu wildcard

A	B	C	X
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1



A	B	C	X
0	?	0	0
1	?	0	1
?	0	1	0
?	1	1	1

- $X = A\bar{C} + BC$




# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- **considerăm acum**
  - $X = AC + BC + AD + BD$   
=

 
# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- considerăm acum
  - $X = AC + BC + AD + BD$   
 $= (A + B)C + (A + B)D$   
 $= EC + ED$



 
# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL


- considerăm acum
  - $X = AC + BC + AD + BD$   
 $= (A + B)C + (A + B)D$   
 $= (A + B)(C + D)$



# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

 

- **versus**

 

În general, e bine să mergem până la capătul calculelor de grupare  
dar, rețineți că ne interesează și timpul de propagare

număr porți vs. stagii de calcul vs. tipul de porți ...

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- nu toate circuitele sunt la fel de eficiente

poartă	întârziere (ps)	suprafață ( $\mu\text{m}^2$ )
AND-2	50	25
NAND-2	30	15
OR-2	55	26
NOR-2	35	16
AND-4	90	40
NAND-4	70	30
OR-4	100	42
NOR-4	80	32

- ce observați?

# CIRCUIT DIGITAL COMBINAȚIONAL

- nu toate circuitele sunt la fel de eficiente

poartă	întârziere (ps)	suprafață ( $\mu\text{m}^2$ )
AND-2	50	25
NAND-2	30	15
OR-2	55	26
NOR-2	35	16
AND-4	90	40
NAND-4	70	30
OR-4	100	42
NOR-4	80	32

- ce observați?
    - $N^*-?$  sunt mai rapide și mai mici ca suprafață decât  $*-?$
    - $*-2$  sunt mai rapide și mai mici ca suprafață decât  $*-4$
- motivul:** unele tehnologii sunt bazate pe tranzistoare CMOS, iar circuitele analogice sunt mai eficiente pe logică negată (mai puține componente electrice)

# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **concluzia importantă:**
- **tot ce facem pe un sistem de calcul trebuie să se reducă la circuite care sunt porți logice**
- **altceva nu există la acest nivel**


# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - se dau  $a$  și  $b$  pe  $N$  biți
  - vrem să calculăm  $s = a + b$ 
    - pe câți biți este  $s$ ?
    -


 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE


- **circuit de adunare**
  - se dau  $a$  și  $b$  pe  $N$  biți
  - vrem să calculăm  $s = a + b$ 
    - pe câți biți este  $s$ ?
    - $N+1$  biți



- câte intrări avem?
- câte ieșiri?
- cât de mare va fi circuitul combinațional?
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE


- **circuit de adunare**
  - se dau  $a$  și  $b$  pe  $N$  biți
  - vrem să calculăm  $s = a + b$ 
    - pe câți biți este  $s$ ?
    - $N+1$  biți



- câte intrări avem?  $2N$
- câte ieșiri?  $N + 1$
- cât de mare va fi circuitul combinațional?  $(N+1)2^{2N-1}$

 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare
  - cum am făcut până acum adunarea binară?
    - $s = a + b$
    - exemplu:



 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - cum am făcut până acum adunarea binară?
    - $s = a + b$
    - exemplu:



 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - cum am făcut până acum adunarea binară?
    - $s = a + b$
    - exemplu:



 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare
  - cum am făcut până acum adunarea binară?
    - $s = a + b$
    - exemplu:



 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - cum am făcut până acum adunarea binară?
    - $s = a + b$
    - exemplu:


 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare
  - **ideea:** definim un circuit bloc fundamental pe care bazăm totul




$a_i$	$b_i$	$c_{in}$	$s_i$	$c_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare
  - **ideea:** definim un circuit bloc fundamental pe care bazăm totul




$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$

$a_i$	$b_i$	$c_{in}$	$s_i$	$c_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - **ideea:** definim un circuit bloc fundamental pe care bazăm totul
  - **ideea:** folosim circuitul fundamental în cascadă




$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**

- **ideea:** definim un circuit bloc fundamental pe care bazăm totul
- **ideea:** folosim circuitul fundamental în cascadă



$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$


- data trecută am vorbit de  $t_p$
- cât este timpul de propagare în acest caz?

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**

- **ideea:** definim un circuit bloc fundamental pe care bazăm totul
- **ideea:** folosim circuitul fundamental în cascadă




$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$

- data trecută am vorbit de  $t_P$
- cât este timpul de propagare în acest caz?
- $N t_{P, 1-bit \text{ adder}}$
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **circuit de adunare**
  - care este problema fundamentală în circuitul de mai sus?
    - trebuie să așteptăm să putem calcula acei biți de carry




$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$

- notăm  $g_i = a_i b_i$  și  $p_i = a_i + b_i$ 
  - dacă  $g_i = 1$  atunci  $c_{out} = 1$
  - dacă  $g_i = 0$  și  $p_i = 0$  atunci  $c_{out} = 0$
  - dacă  $g_i = 0$  și  $p_i = 1$  atunci  $c_{out} = c_{in}$
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **multiplexare**
  - un circuit care selectează un semnal digital de la intrare pe baza unui semnal de activare  $s$




$s_1$	$s_0$	$Y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

- de ce e folositor acest circuit?
 
# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- **multiplexare**

- un circuit care selectează un semnal digital de la intrare pe baza unui semnal de activare  $s$




$s_1$	$s_0$	$Y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$


- de ce e folositor acest circuit?
  - implementare hardware pentru “if” și “case”
  - implementare hardware pentru operații shift
  - vom vedea la seminar

# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare

 

 - care este problema fundamentală în circuitul de mai sus?
  - trebuie să așteptăm să putem calcula acei biți de carry




$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{in}$$

$$c_{out} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_{in}$$



# CIRCUITE MAI COMPLEXE


- circuit de adunare

 


- cât este timpul de propagare în acest caz?
- $N t_p$
- ce putem face pentru a îmbunătăți timpul de propagare?

# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare

 


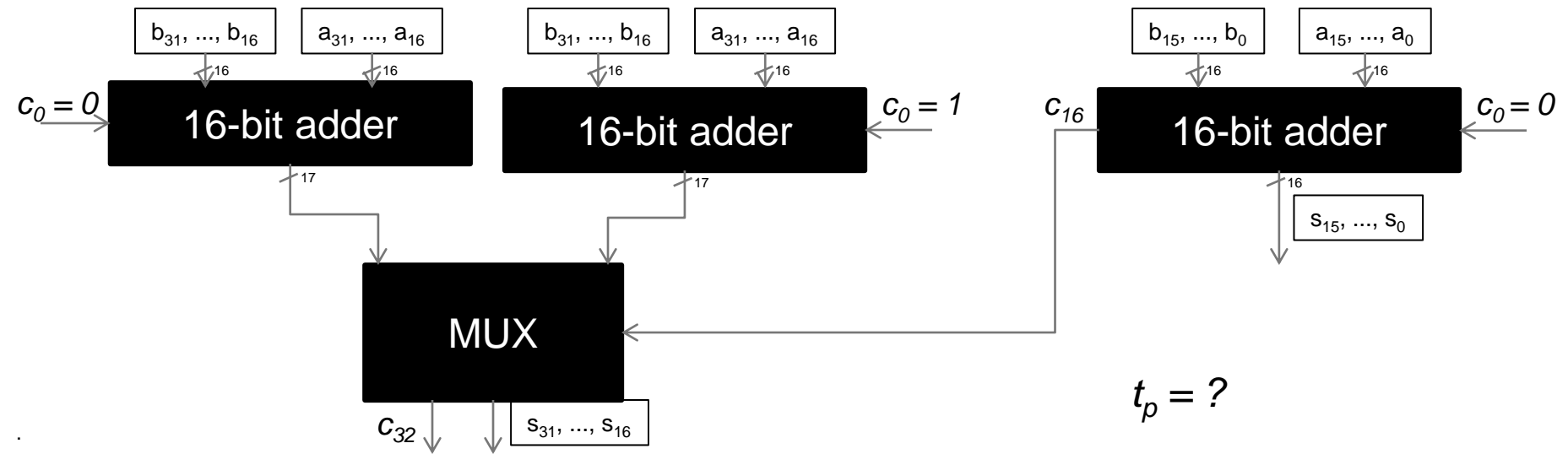- cât este timpul de propagare în acest caz?
- $N t_p$




# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare

 


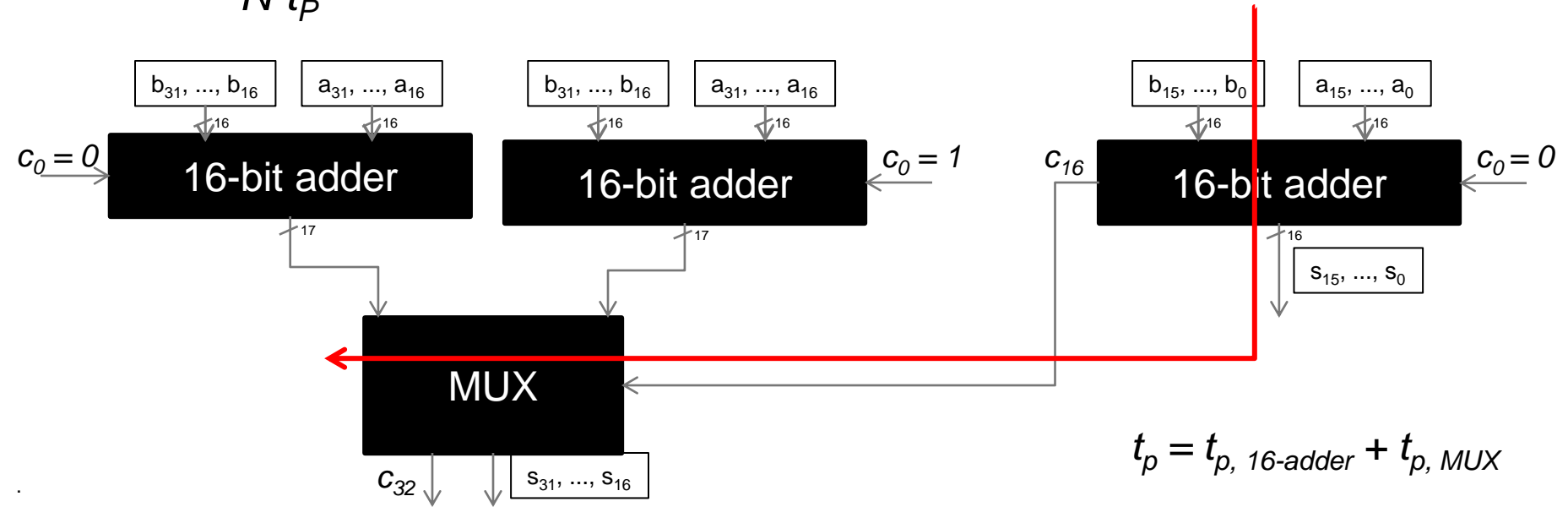- cât este timpul de propagare în acest caz?
- $N t_p$



# CIRCUITE MAI COMPLEXE


- circuit de adunare

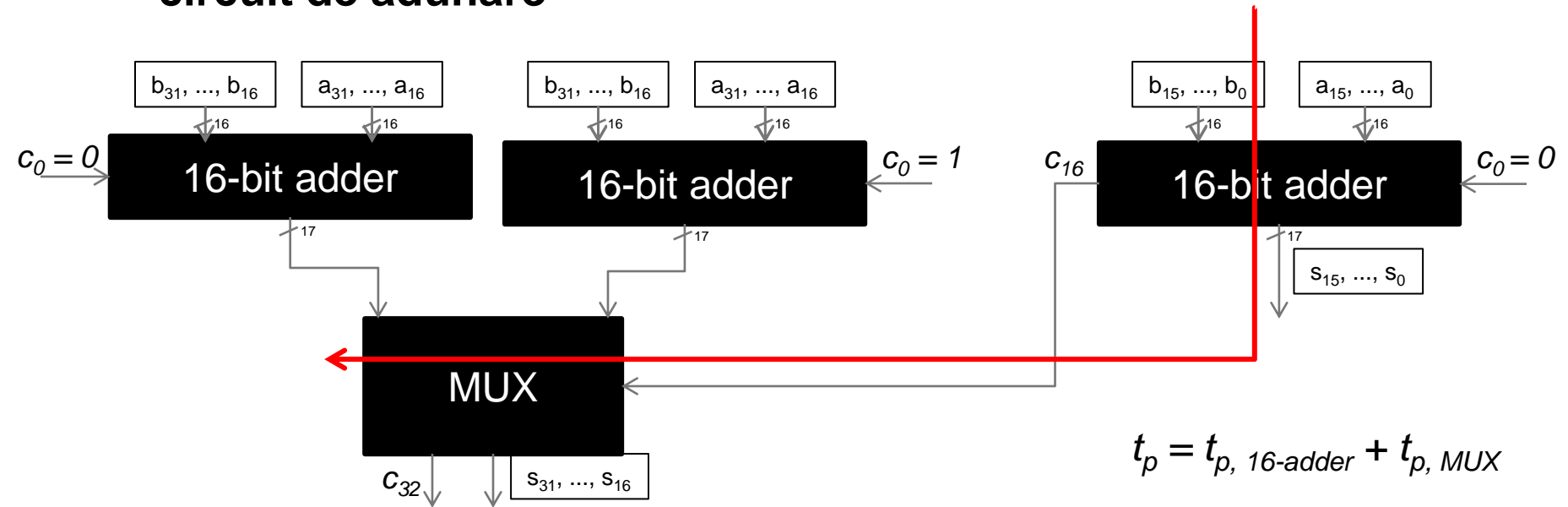

- aici am considerat un exemplu de adunare pe 32 de biți
- putem aplica aceeași idee și pentru circuitele de 16 biți de sus
- $t_p = ?$

# CIRCUITE MAI COMPLEXE

- circuit de adunare

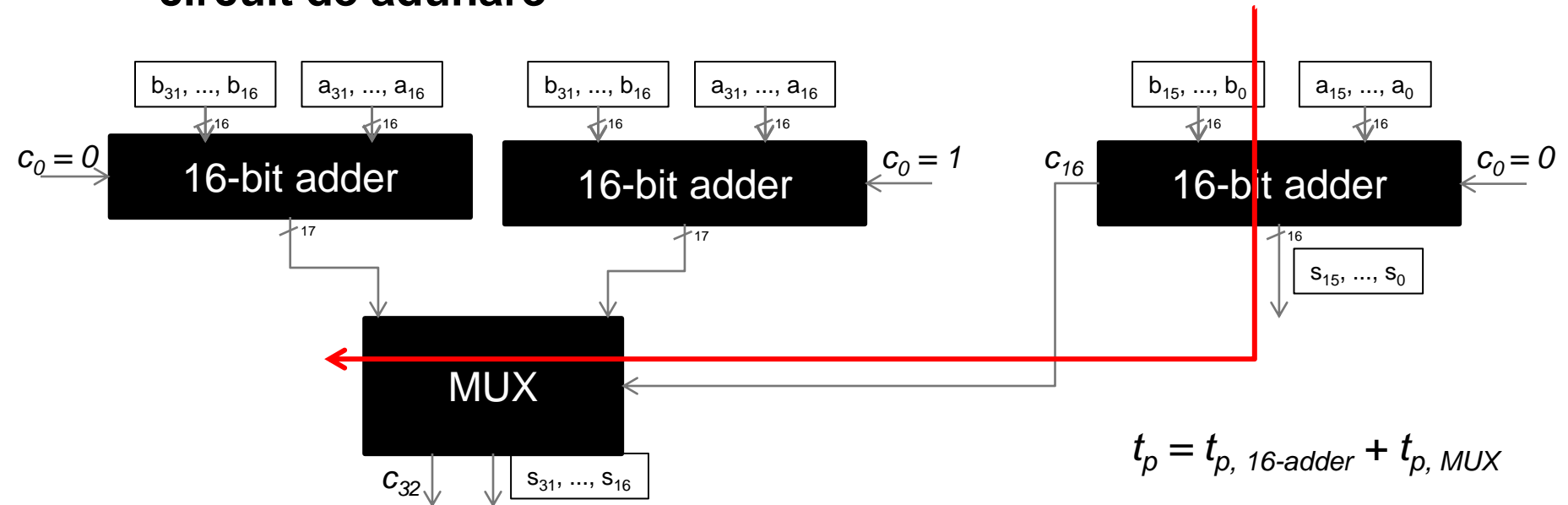


- aici am considerat un exemplu de adunare pe 32 de biți
- putem aplica aceeași idee și pentru circuitele de 16 biți de sus
- $t_p = O(\log_2 N)$

# CIRCUITE SECVENȚIALE

- **circuitele combinaționale sunt eficiente (în general) dar au o problema majoră: sunt one-shot**
  - nu putem itera
  - nu permit niciun fel de “logică internă” sau “memorie internă”
  - nu există o stare internă a circuitului
  - sunt prea simple, asociază o funcție logică a intrărilor cu o ieșire (după un anumit timp)
  - unele lucruri nu pot fi implementate folosind doar logică combinațională
- **circuitele secvențiale adresează unele dintre limitările circuitelor combinaționale**
 
# CIRCUITE SECVENȚIALE


- avem nevoie să introducem elemente de tip “memorie”



- în felul acesta adăugăm o stare circuitului
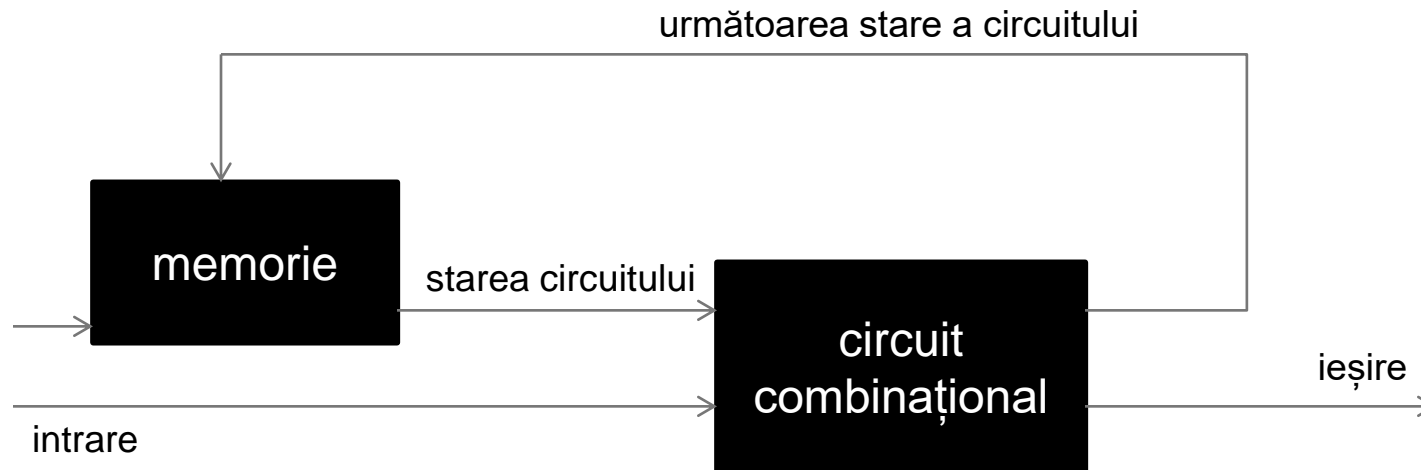
# CIRCUITE SECVENȚIALE

- avem nevoie să introducem elemente de tip “memorie”





- am vorbit până acum că biții pe care îi reprezentăm sunt voltaj
- dar energia electrică este dificil de stocat (în timp)
  - fenomen de scurgere (leakage)
- dacă vrem să memorăm ceva, trebuie să facem un refresh din când în când pentru a actualiza nivelul de energie electrică


  
# CIRCUITE SECVENȚIALE

- **SR Latch (Set-Reset Latch)**
  - memorează un bit de informație



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

nu se schimbă nimic

aici punem "0" în memorie



aici punem "1" în memorie

stare invalidă
  
# CIRCUITE SECVENȚIALE

- **SR Latch (Set-Reset Latch)**

- e bun dar are două intrări, putem face ceva cu o singură intrare?
- **D Latch**



E	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	latch	latch
1	0	0	1
1	1	1	0

nu se schimbă nimic

nu se schimbă nimic


aici punem "0" în memorie

aici punem "1" în memorie

E de la Enable, adică activare  
dacă  $E = 0$  nu se întâmplă nimic

# CIRCUITE SECVENȚIALE

- D Latch în timp

 

E	D	Q	$\bar{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	latch	latch
1	0	0	1
1	1	1	0


nu se schimbă nimic

nu se schimbă nimic

aici punem "0" în memorie

aici punem "1" în memorie

 
E de la Enable, adică activare  
dacă  $E = 0$  nu se întâmplă nimic


 
# CIRCUITE SECVENȚIALE

- **D Flip-Flop**


- D Latch e bun, dar vrem să sincronizăm mai multe dispozitive
- vrem ca activarea să se facă când E crește, nu când E e activ




- E devine clock – adică ceasul sistemului
  - la un interval fix de timp, sistemul face ceva

# CIRCUITE SECVENȚIALE

- D Flip-Flop

 

 
- E devine clock – adică ceasul sistemului
  - la un interval fix de timp (un ciclu), sistemul face ceva



un set de câteva D Flip Flops care au același CLK = un registru

# CIRCUITE SECVENȚIALE


- un exemplu

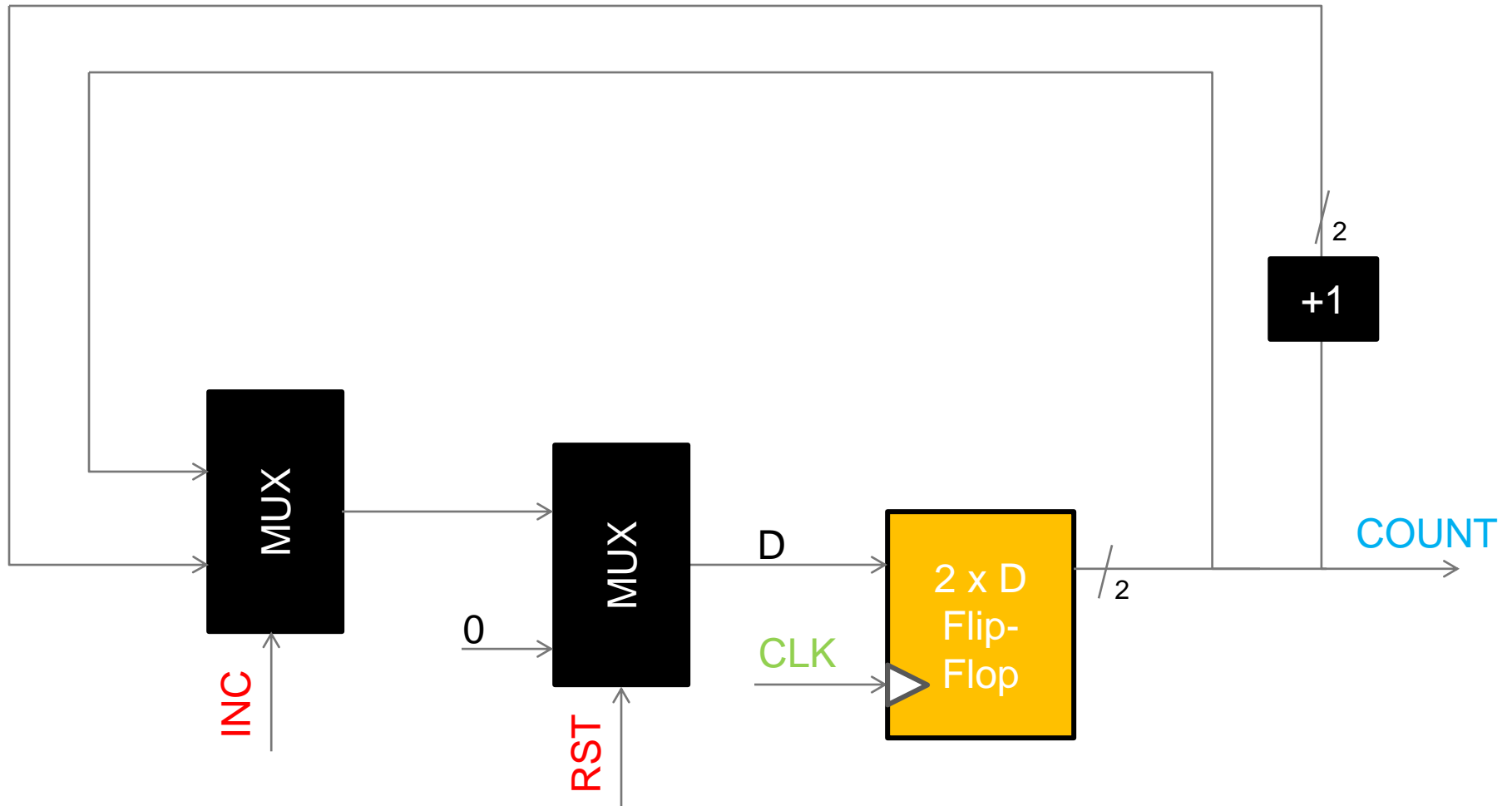

ce face acest circuit?

# CIRCUITE SECVENȚIALE


- un exemplu

 

este un counter pe 2 biți
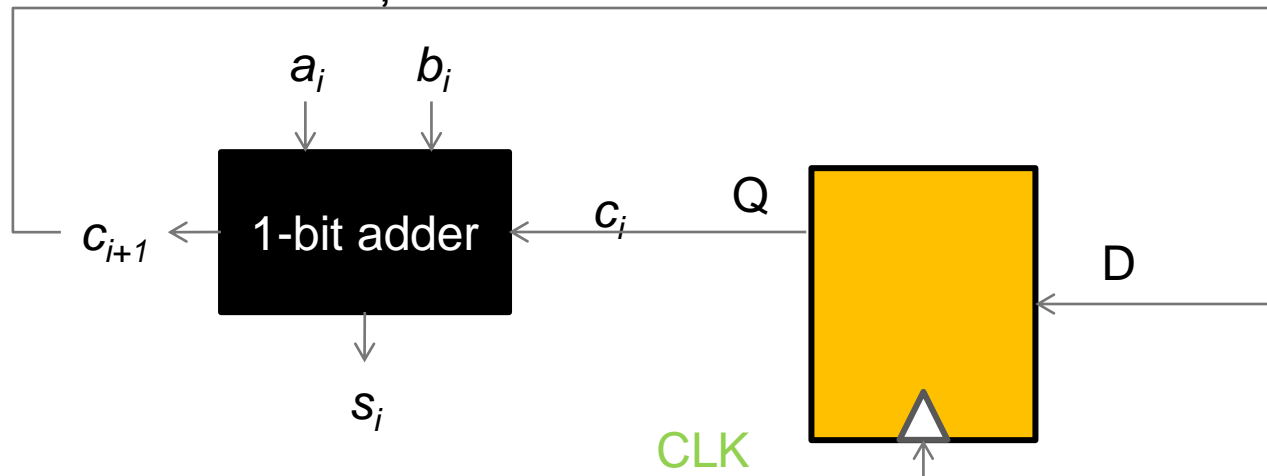
# CIRCUITE SECVENȚIALE



- **avantajele circuitelor secvențiale**
  - avem stare internă
    - exemplu: avem un registru în care memorăm count-ul curent
  - avem variabila de timp
    - intrările/ieșirile nu sunt fixe
    - număr variabil de pași în rezolvare
    - exemplu: construim un circuit care poate să adune două numere de dimensiune (număr de biți) variabil – adică nu prestabilim pe câți biți e fiecare număr
      - noi așa facem adunarea binară. cum arată circuitul?






# CIRCUITE SECVENȚIALE

- circuit de adunare, în timp

 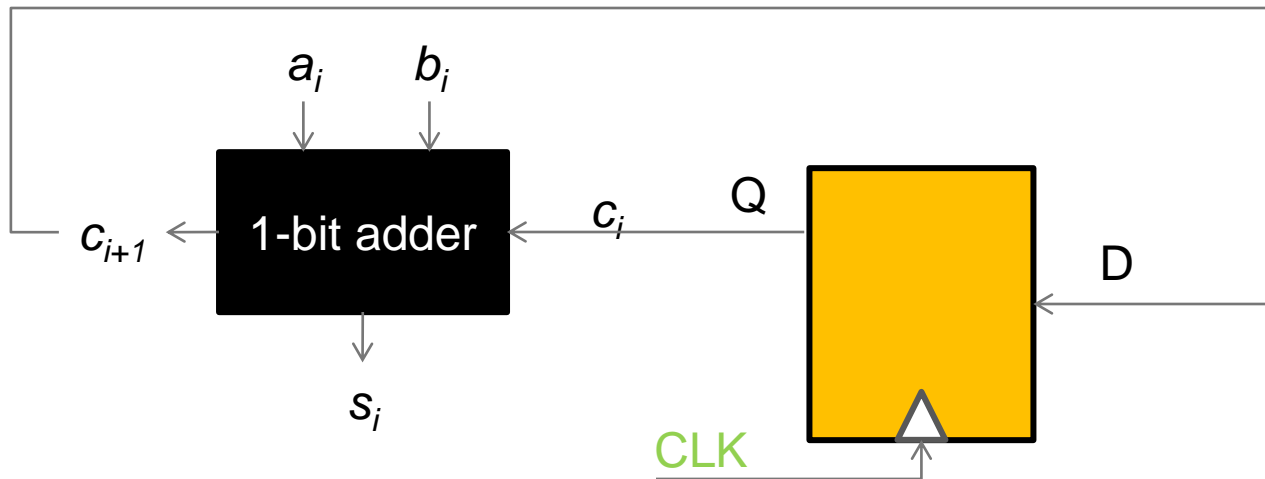

# CIRCUITE SECVENȚIALE


- counter pe 2 biți, tabel de adevăr

 

starea anterioara	starea viitoare		
	inc = 0, rst = 0	inc = 1, rst = 0	rst = 1
00	00	01	00
01	01	10	00
10	10	11	00
11	11	00	00
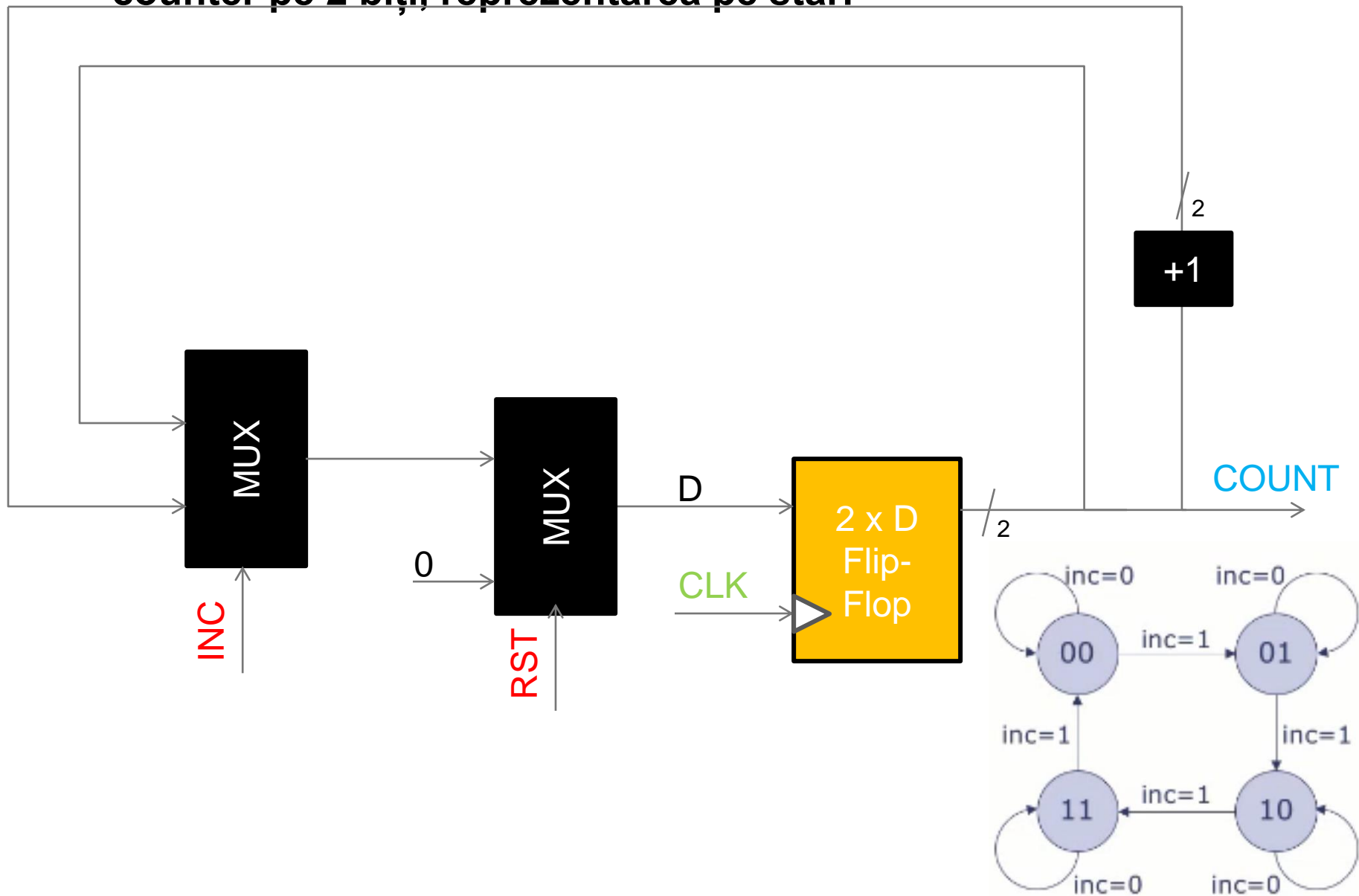
# CIRCUITE SECVENȚIALE

- counter pe 2 biți, reprezentarea pe stări



# CE AM FĂCUT ASTĂZI

- **tabele de adevăr și expresii booleene**
- **caracteristici ale porților logice**
- **circuitul de adunare combinațional**
- **circuite secvențiale**
  - SR Latch
  - D Latch
  - D Flip Flop
  - circuit de adunare secvențial

# DATA VIITOARE ...

- seminarul următor are multe exerciții cu circuite combinaționale și secvențiale
- mai multe circuite secvențiale mai complexe
- mai multe despre reprezentarea pe stare
- înmulțirea binară

# LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

- PH book
  - Appendix B
- Computerphile, Logic gates playlist, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLzH6n4zXucko1YVRjhnquPaNOfZrymVQH>
- Computerphile, Binary Addition & Overflow, <https://www.youtube.com/watch?v=WN8i5cwjkSE>
- Ben Eater, SR latch, <https://www.youtube.com/watch?v=KM0DdEaY5sY>
- Ben Eater, D latch, [https://www.youtube.com/watch?v=peCh\\_859q7Q](https://www.youtube.com/watch?v=peCh_859q7Q)
- Ben Eater, D flip-flop, [https://www.youtube.com/watch?v=YW-\\_GkUguMM](https://www.youtube.com/watch?v=YW-_GkUguMM)

